
 


### Simple CPU

 

四電機三乙 B10932010 游兆暄

# Part 1 R\_FormatCPU



#### IM RF ALU Control

#### ALU\_Control \ Adder \ R\_formatCPU

(Screenshots of each program(.v), and describe how you implement it.)

```
module IM(
    // Outputs
    output [31:0]Instruction,
    // Inputs
    input [31:0]Instr_Addr
);

/*
    * Declaration of instruction memory.
    * CAUTION: DONT MODIFY THE NAME AND SIZE.
    */
    reg [7:0]InstrMem[0:`INSTR_MEM_SIZE - 1];
    assign Instruction = {InstrMem[Instr_Addr+1], InstrMem[Instr_Addr+2], InstrMem[Instr_Addr+3]};
endmodule
```

有一個 32bit 的 Instr\_Addr·會從 InstrMem 的 Instr\_Addr、Instr\_Addr+1、Instr\_Addr+2、Instr\_Addr+3 位置中取出值放到 Instruction中。

```
output [31:0] Rs_Data,
   output [31:0] Rt_Data,
   input [31:0] Rd_Data,
   input [4:0] Rs_Addr,
   input [4:0] Rt_Addr,
   input [4:0] Rd_Addr,
    input RegWrite,
    * Declaration of inner register.
    * CAUTION: DONT MODIFY THE NAME AND SIZE.
   reg [31:0]R[0: REG_MEM_SIZE - 1];
   assign Rs_Data = R[Rs_Addr];
   assign Rt_Data = R[Rt_Addr];
   always@(posedge clk)begin
        if(RegWrite)begin
            R[Rd_Addr] <= Rd_Data;</pre>
        else R[Rd_Addr] <= R[Rd_Addr];</pre>
   end
endmodule
```

使用輸入訊號  $Rs_Addr$  和  $Rt_Addr$  來選擇讀取的 register。在 clk 正緣觸發時,當 RegWrite 信號為 1 時,代表要將  $Rd_Data$  寫入到  $Rd_Addr$  中,否则不進行任何寫入操作。

```
define Subu
                6'b001010
                6'b010011
                6'b101010
nodule ALU(
input [31:0] Src1,
  input [4:0] shamt,
input [5:0] funct,
  output reg [31:0] Result
   always @(Src1, Src2, shamt, funct)begin
       case(funct)
            `Addu: Result <= Src1 + Src2;
            `Subu: Result <= Src1 - Src2;
            Nor: Result <= ~(Src1 | Src2);
            `Sltu:begin
                if(Src1 < Src2) Result <= 1;</pre>
                else Result <= 0;</pre>
           default: Result = Result;
```

定義每個功能的 Function code, 在判斷 funct 中的值後,對於資料 Src 1、Src 2 進行相對應的運算,最後運算完的資料傳到 ALUResult。

```
module Control(
    output reg RegWrite,
   output reg[1:0]ALUOp,
    input [5:0]OpCode
);
always@(OpCode)begin
    case(OpCode)
        6'b000000: begin
            RegWrite <= 1;
            ALUOp <= 2'b10;
        end
        default:begin
            RegWrite <= 0;
            ALUOp <= 2'b11;
        end
end
endmodule
```


有輸入訊號 6bits 的 OpCode 以及輸出訊號 RegWrite 和 ALUOp。先判斷 OpCode 的值,當 OpCode 為 6'b000000 (R\_format 指令)時,設定 RegWrite 為 1,讓資料可以寫入 RF,並且將 ALUOp 設為 2'b10。

```
define Addu
                6'b001001
 define Subu
               6'b001010
define Nor
               6'b010011
               6'b101010
define Sltu
nodule ALU_Control(
    output reg[5:0] funct,
    input [1:0] ALUOp,
    input [5:0] funct_ctrl
always@(ALUOp, funct_ctrl)begin
    case(ALUOp)
        2'b10:begin
            case(funct_ctrl)
                6'b001011: funct <= `Addu;
                6'b001101: funct <= `Subu;
                6'b100111: funct <= `Nor;
                6'b101010: funct <= `Sltu;
                default: funct <= 6'b0;</pre>
endmodule
```

根據 ALUOp 的值來設定 funct 的值。當 ALUOp 的值為 2'b10 時,判斷 funct\_ctrl 的值來設定 funct(Addu[6'b001011]、Subu[6'b001101]、Nor[6'b100111]、Sltu[6'b101010])。如果 funct\_ctrl 的沒有在 case 裡面,則 設定 funct 為 6'b0。

```
module Adder(
    output [31:0]Output_Addr,
    input [31:0]Src1,
    input [31:0]Src2
);
assign Output_Addr = Src1 + Src2;
endmodule
```

 將 Src1 和 Src2 的值相加輸出到 Output\_Addr·用來計算下一個 Address。



```
.Rs_Data(Rs_Data),
    .Rt_Data(Rt_Data),
    .Rd_Data(Rd_Data),
    .Rs_Addr(Instruction[25:21]),
    .Rt_Addr(Instruction[20:16]),
    .Rd_Addr(Instruction[15:11]),
    .RegWrite(RegWrite),
ALU Arithmetic(
    .Result(Rd_Data),
    .Src1(Rs_Data),
    .Src2(Rt_Data),
    .shamt(Instruction[10:6]),
    .funct(funct)
    .ALUOp(ALUOp),
    .RegWrite(RegWrite),
    .OpCode(Instruction[31:26])
```

```
ALU_Control ALU_Controller(

//Outputs
.funct(funct),

//Inputs
.funct_ctrl(Instruction[5:0]),
.ALUOp(ALUOp)
);

Adder Addr_Adder(

//Outputs
.Output_Addr(Output_Addr),

//Inputs
.Src1(Input_Addr),
.Src2(32'd4)
);
endmodule
```

將 IM、RF、ALU、Control、ALU\_Control、Adder、R\_formatCPU 組合成一個大的模組,並且使用 wire 將所有的元件串接在一起,注意每個元件的輸出及輸入,有些指輸入 32bits 中的 5bits 或 6bits,分別放入正確的輸出入位置。

#### IM RF ALU Control

#### ALU\_Control \ Adder \ R\_formatCPU

(Test each part with your testbench and explain the results.)

```
// Instruction Memory in Hex
01
        // Addr = 0x00
4B
        // Addr = 0x01
        // Addr = 0x02
A0
        // Addr = 0x03
0B
        // Addr = 0x04
01
        // Addr = 0x05
AC
        // Addr = 0x06
8A
        // Addr = 0x07
0D
        // Addr = 0x08
02
        // Addr = 0x09
32
B0
        // Addr = 0x0A
27
        // Addr = 0x0B
01
        // Addr = 0x0C
        // Addr = 0x0D
CF
B8
        // Addr = 0x0E
        // Addr = 0x0F
2A
FF
        // Addr = 0x10
        // Addr = 0x11
FF
FF
        // Addr = 0x12
        // Addr = 0x13
FF
```

IM

0000\_0011

0000 0023

// R[10]

// R[11]


```
0000_0017
                                             // R[12]
                                  0000_0090
                                             // R[13]
                                  0000_0100
                                             // R[14]
                                  0000 0250
                                             // R[15]
       00000034 // R[20]
                                  0000 0300
                                             // R[16]
       00000079 // R[21]
22
                                  0000_0037
                                             // R[17]
                                  0000 0064
                                             // R[18]
       ffffff88 // R[22]
23
                                  0000 0030
                                             // R[19]
       00000001 // R[23]
                                  0000_0000
                                             // R[20]
```

RF.out RF



Instruction(Hex)	Instruction_Type	Instruction(Binary)						Meaning(Dec)	Data(Hex)		Result(Hex)	IM_Addr(Hex)
	R_format	OP(6)	Rs(5)	Rt(5)	Rd(5)	Shamt(5)	Funct(6)	Ins \$Rd, \$Rs, \$Rt	Rs	Rt		
014BA00B	R_format	000000	01010	01011	10100	00000	001011	Addu \$20, \$10, \$11	0000_0011	0000_0023	0000_0034	00
01ACA80D	R_format	000000	01101	01100	10101	00000	001101	Subu \$21, \$13, \$12	0000_0090	0000_0017	0000_0079	04
0232B027	R_format	000000	10001	10010	10110	00000	100111	Nor \$22, \$17, \$18	0000_0037	0000_0064	FFFF_FF88	08
01CFB82A	R_format	000000	01110	01111	10111	00000	101010	Sltu \$23, \$14, \$15	0000_0100	0000_0250	0000_0001	0C
FFFFFFF	Undefined	111111	11111	11111	11111	11111	111111	Undefined			Fixed	10

# Part 2 I\_FormatCPU

 

#### IM RF ALU Control MUX

### DM · Sign\_Extend · ALU\_Control · Adder

#### **I\_formatCPU**

(Screenshots of each program, and description of the process.)

```
module IM(
    // Outputs
    output [31:0]Instruction,
    // Inputs
    input [31:0]Instr_Addr
);

/*
    * Declaration of instruction memory.
    * CAUTION: DONT MODIFY THE NAME AND SIZE.
    */
    reg [7:0]InstrMem[0:`INSTR_MEM_SIZE - 1];
    assign Instruction = {InstrMem[Instr_Addr+1], InstrMem[Instr_Addr+2], InstrMem[Instr_Addr+3]};
endmodule
```

有一個 32bit 的 Instr\_Addr·會從 InstrMem 的 Instr\_Addr、Instr\_Addr+1、Instr\_Addr+2、Instr\_Addr+3 位置中取出值放到 Instruction中。


使用輸入訊號 Rs\_Addr 和 Rt\_Addr 來選擇讀取的 register。在 clk 正緣觸發時,當 RegWrite 信號為 1 時,代表要將 Rd\_Data 寫入到 Rd\_Addr 中,否则不進行任何寫入操作。

```
define Addu
               6'b001001
define Subu
              6'b001010
define Nor
               6'b010011
define Sltu
              6'b101010
odule ALU(
  input [31:0] Src1,
  input [31:0] Src2,
  input [4:0] shamt,
  input [5:0] funct,
  output reg [31:0] Result
   always @(Src1, Src2, shamt, funct)begin
       case(funct)
           `Addu: Result <= Src1 + Src2;
           `Subu: Result <= Src1 - Src2;
           Nor: Result <= ~(Src1 | Src2);
              if(Src1 < Src2) Result <= 1;</pre>
               else Result <= 0;</pre>
           default: Result = Result;
```

定義每個功能的 Function code, 在判斷 funct 中的值後, 對於資料 Src 1、Src 2 進行相對應的運算, 最後運算完的資料傳到 ALUResult。

```
define R_format
                            6'b000000
define Add_imm_unsigned
                            6'b001100
define Sub_imm_unsigned
                            6'b001101
define Store_word
                            6'b010000
define Load_word
                            6'b010001
module Control(
   //output
   output reg RegWrite,
   output reg[1:0]ALUOp,
   output reg RegDst,
   output reg ALUSrc,
   output reg MemWrite,
   output reg MemRead,
   output reg MemtoReg,
    //input
   input [5:0]OpCode
```

```
always@(OpCode)begin
    case(OpCode)
         R_format: begin
            RegWrite <= 1;
            MemWrite <= 0:
            MemRead <= 0:
            ALUSrc <= 0;
            RegDst <= 1;
            MemtoReg <= 0;</pre>
            ALUOp <= 2'b10:
         `Add_imm_unsigned: begin
            RegWrite <= 1;
            MemWrite <= 0;
            MemRead <= 0;</pre>
            RegDst <= 0;
            MemtoReg <= 0;</pre>
            ALUOp <= 2'b00;
         Sub_imm_unsigned: begin
            RegWrite <= 1;
            MemWrite <= 0;
            MemRead <= 0;</pre>
            RegDst <= 0;
            MemtoReg <= 0;</pre>
            ALUOp <= 2'b01;
```

 

有輸入訊號 6bits 的 OpCode 以及輸出訊號 RegWrite 和 ALUOp。先判斷 OpCode 的值,當 OpCode 為 6'b000000 (R\_format 指令)時,設定 RegWrite 為 1,讓資料可以寫入 RF,並且將 ALUOp 設為 2'b10。若為 I 指令時,則將 ALUOp 設為 2'b00(Subiu 為 2'b01),並分別依照其指令之功能改變 RegWrite、RegDst、ALUSrc、MemWrite、MemRead、MemtoReg的值,使資料透過正確的路徑達到正確的元件執行相對應的功能。

```
module Bits5_Mux(
    //output
    output [4:0]Mux_out,
    //input
    input [4:0]Mux_in_0,
    input [4:0]Mux_in_1,
    input sel
);

assign Mux_out = (sel)? Mux_in_1: Mux_in_0;
endmodule

module Bits32_Mux(
    //output
    output [31:0]Mux_out,
    //input
    input [31:0]Mux_in_0,
    input [31:0]Mux_in_1,
    input [31:0]Mux_in_1,
    input sel
);

assign Mux_out = (sel)? Mux_in_1: Mux_in_0;
endmodule
```

根據 sel 的值,若為 1,Mux\_out 中放入 Mux\_in\_1。若為 0,Mux\_out 中放入 Mux in 0。

有四個輸入信號 MemAddr、MemWriteData、MemWrite、MemRead。有一個 MemAddr 32bits 的 Memory 位置輸入,表示要 Write或 Read 的地址。當 clk 正緣觸發時,判斷 MemWrite 是否為 1,若是,MemWriteData 將被寫入到地址的位置。當 MemRead 被設為 1 時,模組將讀取位址所指示的資料,並輸出到 MemReadData。

```
module SignExtend(
    //output
    output [31:0]out,
    //input
    input [15:0]in
);
assign out = (in[15])? {16'hFFFF, in}: {16'h0000, in};
endmodule
```

對輸入資料 in 進行 Sign Extension 至 32 bits 後輸出到 out。

```
define Addu
                6'b001001
 define Subu 6'b001010
 define Nor
               6'b010011
 define Sltu 6'b101010
module ALU_Control(
    output reg[5:0] funct,
    input [1:0] ALUOp,
    input [5:0] funct_ctrl
always@(ALUOp, funct_ctrl)begin
    case(ALUOp)
        2'b10:begin
            case(funct_ctrl)
               6'b001011: funct <= `Addu;
               6'b001101: funct <= `Subu;
               6'b100111: funct <= `Nor;
               6'b101010: funct <= `Sltu;
               default: funct <= 6'b0;</pre>
        end
        2'b01:begin
            funct <= `Subu;</pre>
        2'b00:begin
        funct <= `Addu;
end
endmodule
```


根據 ALUOp 的值來設定 funct 的值。當 ALUOp 的值為 2'b10 時,判斷 funct\_ctrl 的值來設定 funct(Addu[6'b001011]、Subu[6'b001101]、Nor[6'b 100111]、Sltu[6'b101010])。當 ALUOp 的值為 2'b10 時,設定 funct 為 Subu[6'b001101]。當 ALUOp 的值為 2'b00 時,設定 funct 為 Addu[6'b001011]。

```
module Adder(
    output [31:0]Output_Addr,
    input [31:0]Src1,
    input [31:0]Src2
);
assign Output_Addr = Src1 + Src2;
endmodule
```

將 Src1 和 Src2 的值相加輸出到  $Output\_Addr$  ,用來計算下一個 Address 。

```
[31:0] Output_Addr
                                                .Instruction(Instruction),
                                                                                    .MemReadData(MemReadData),
                    [31:0] Input Addr.
                                                .Instr_Addr(Input_Addr)
                                                                                    .MemAddr(ALU_out),
                            c1k
                                                                                    .MemWriteData(Rt_Data),
                                                                                    .MemWrite(MemWrite),
                                                                                    .MemRead(MemRead),
wire [31:0] Instruction;
                                                                                    .clk(clk)
wire RegWrite;
wire MemWrite;
wire MemRead;
wire MemtoReg;
                                                                                    Control Controller(
wire RegDst:
wire ALUSrc:
                                            .Rs_Data(Rs_Data),
                                                                                        .RegWrite(RegWrite),
wire [1:0] ALUOp;
                                            .Rt_Data(Rt_Data),
                                                                                        .ALUOp(ALUOp),
wire [5:0] funct;
                                                                                        .RegDst(RegDst),
wire [31:0] Rs_Data;
                                            .Rd_Data(Rd_Data),
                                                                                        .ALUSrc(ALUSrc),
     [31:0] Rt_Data;
                                            .Rs_Addr(Instruction[25:21]),
                                                                                        .MemWrite(MemWrite),
wire [31:0] Rd_Data;
                                            .Rt_Addr(Instruction[20:16]),
                                                                                        .MemRead(MemRead),
wire [4:0] Bits5_Mux_out;
                                            .Rd_Addr(Bits5_Mux_out),
                                                                                        .MemtoReg(MemtoReg),
wire [31:0]ALU_out;
                                            .RegWrite(RegWrite),
wire [31:0] Bits32_Mux_out;
wire [31:0] SignExtend_out;
                                            .clk(clk)
                                                                                        .OpCode(Instruction[31:26])
wire [31:0] MemReadData;
```

 將 IM、RF、DM、Control、ALU\_Control、ALU、Adder、Sign Extension、Bits5\_Mux 和Bits32\_Mux 組合成一個大的模組,並且使用 wire 將所有的元件串接在一起,注意每個元件的輸出及輸入,有些指輸入 32bits 中的5bits 或 6bits,分別放入正確的輸出入价置。



#### IM · RF · ALU · Control · MUX

### DM \ Sign\_Extend \ ALU\_Control \ Adder I formatCPU


#### (Test each part with your testbench and explain the results.)

```
Instruction Memory in Hex
01
       // Addr = 0x00
4B
       // Addr = 0x01
A0
       // Addr = 0x02
0B
       // Addr = 0x03
                            59
                                      // Addr = 0x15
01
       // Addr = 0x04
                                      // Addr = 0x16
                            00
AC
       // Addr = 0x05
                                      // Addr = 0x17
                             09
A8
       // Addr = 0x06
                            41
                                      // Addr = 0x18
0D
       // Addr = 0x07
                                      // Addr = 0x19
                            98
02
       // Addr = 0x08
32
       // Addr = 0x09
                            00
                                      // Addr = 0x1A
B0
       // Addr = 0x0A
                                      // Addr = 0x1B
                            03
27
       // Addr = 0x0B
                            45
                                      // Addr = 0x1C
01
       // Addr = 0x0C
                            9A
                                      // Addr = 0x1D
CF
       // Addr = 0x0D
                                      // Addr = 0x1E
В8
       // Addr = 0x0E
                            00
2A
       // Addr = 0x0F
                                      // Addr = 0x1F
                            03
31
       // Addr = 0x10
                             FF
                                      // Addr = 0x20
58
       // Addr = 0x11
                             FF
                                      // Addr = 0x21
00
       // Addr = 0x12
                            FF
                                      // Addr = 0x22
       // Addr = 0x13
ØA.
35
       // Addr = 0x14
                            FF
                                      // Addr = 0x23
```

IM


0000 0011

```
// R[10]
                         0000 0023
                                     // R[11]
                         0000 0017
                                     // R[12]
                                     // R[13]
                         0000 0090
00000034
             // R[20]
                                     // R[14]
                         0000_0100
00000079
             // R[21]
                         0000 0250
                                     // R[15]
ffffff88
             // R[22]
                         0000 0300
                                     // R[16]
00000001
             // R[23]
                                               00
                                                    // Addr = 0x1A
                                     // R[17]
                         0000 0037
0000001b
             // R[24]
                                     // R[18]
                                               00
                                                    // Addr = 0x1B
                         0000_0064
8000000
             // R[25]
                         0000_0030
                                     // R[19]
                                               00
                                                    // Addr = 0x1C
                         0000 0000
0000001b
             // R[26]
                                     // R[20]
                                               1b // Addr = 0x1D
```

 

	T							I	T		T	
Instruction(Hex)	Instruction_Type			Instructio	n(Binary)			Meaning(Dec)	Data(Hex)		Result(Hex)	IM_Addr(Hex)
	R_format	OP(6)	Rs(5)	Rt(5)	Rd(5) Shamt(5) Funct(6)		Ins \$Rd, \$Rs, \$Rt	Rs	Rt			
	I_format	OP(6)	Rs(5)	Rt(5)	Immediate(16)		Ins \$Rt, \$Rs, Imm	Rs(Beq Rs, Rt)				
014BA00B	R_format	000000	01010	01011	10100	00000	001011	Addu \$20, \$10, \$11	0000_0011	0000_0023	0000_0034	00
01ACA80D	R_format	000000	01101	01100	10101	00000	001101	Subu \$21, \$13, \$12	0000_0090	0000_0017	0000_0079	04
0232B027	R_format	000000	10001	10010	10110	00000	100111	Nor \$22, \$17, \$18	0000_0037	0000_0064	FFFF_FF88	08
01CFB82A	R_format	000000	01110	01111	10111	00000	101010	Sltu \$23, \$14, \$15	0000_0100	0000_0250	0000_0001	0C
3158000A	I_format	001100	01010	11000	000000000001010			Addiu \$24, \$10, 10	0000	_0011	0000_001B	10
35590009	I_format	001101	01010	11001	000000000001001			Subiu \$25, \$10, 9	0000_0011		0000_0008	14
41980003	I_format	010000	01100	11000	000000000000011			Sw \$24, 3(\$12)	0000_0017		Mem[26](Dec)	18
459A0003	I_format	010001	01100	11010	000000000000011			Lw \$26, 3(\$12)	0000_0017		Mem[26](Dec)	1C
FFFFFFF	Undefined	111111	11111	11111	11111 11111 111111			Undefined			Fixed	20

# Part 3 Simple CPU

 

#### IM RF ALU Control MUX

## DM \ Sign\_Extend \ ALU\_Control \ Adder Shifter \ SimpleCPU

(Screenshots of each program, and description of the process.)

```
module IM(
    // Outputs
    output [31:0]Instruction,
    // Inputs
    input [31:0]Instr_Addr
);

/*
    * Declaration of instruction memory.
    * CAUTION: DONT MODIFY THE NAME AND SIZE.
    */
    reg [7:0]InstrMem[0:`INSTR_MEM_SIZE - 1];
    assign Instruction = {InstrMem[Instr_Addr+1], InstrMem[Instr_Addr+2], InstrMem[Instr_Addr+3]};
endmodule
```

有一個 32bit 的 Instr\_Addr·會從 InstrMem 的 Instr\_Addr、Instr\_Addr+1、Instr\_Addr+2、Instr\_Addr+3 位置中取出值放到 Instruction中。

使用輸入訊號 Rs\_Addr 和 Rt\_Addr 來選擇讀取的 register。在 clk 正緣觸發時,當 RegWrite 信號為 1 時,代表要將 Rd\_Data 寫入到 Rd\_Addr 中,否则不進行任何寫入操作。

```
define Addu
                6'b001001
define Subu
               6'b001010
define Nor
               6'b010011
define Sltu
               6'b101010
odule ALU(
  input [31:0] Src1,
   input [31:0] Src2,
   input [4:0] shamt,
   input [5:0] funct,
   output reg [31:0] Result
   always @(Src1, Src2, shamt, funct)begin
       case(funct)
            `Addu: Result <= Src1 + Src2;
            Subu: Result <= Src1 - Src2;
            Nor: Result <= ~(Src1 | Src2);
               if(Src1 < Src2) Result <= 1;</pre>
               else Result <= 0;</pre>
           default: Result = Result;
```

定義每個功能的 Function code, 在判斷 funct 中的值後,對於資料 Src 1、Src 2 進行相對應的運算,最後運算完的資料傳到 ALUResult。

```
always@(OpCode)begin
 define R_format
                                    6'b000000
                                                                                                             Sub_imm_unsigned: begin
                                                                                        RegWrite <= 1;
                                                      case(OpCode)
 define Add_imm_unsigned
                                    6'b001100
                                                                                        MemWrite <= 0;
                                                                                                                 RegWrite <= 1;
                                                           `R_format: begin
                                                                                        MemRead <= 1:
                                                                                                                 MemWrite <= 0;
 define Sub imm unsigned
                                    6'b001101
                                                              RegWrite <= 1;
                                                                                        RegDst <= 0;
                                                                                                                 MemRead <= 0;</pre>
                                                              MemWrite <= 0;
define Store_word
                                    6'b010000
                                                                                        ALUSrc <= 1;
                                                                                                                 RegDst <= 0;
                                                              MemRead <= 0;</pre>
                                                                                        Jump <= 0;
define Load_word
                                    6'b010001
                                                                                        Branch <= 0;
                                                                                                                 ALUSrc <= 1;
                                                              ALUSrc <= 0;
                                                                                        MemtoReg <= 1;</pre>
                                                              RegDst <= 1;</pre>
                                                                                                                 MemtoReg <= 0;</pre>
                                                                                        ALUOp <= 2'b00;
                                                              MemtoReg <= 0;</pre>
module Control(
                                                                                                                 ALUOp <= 2'b01;
                                                              Jump <= 0;
                                                                                     `Jump:begin
     //output
                                                              Branch <= 0;
                                                                                        Jump <= 1;
    output reg RegWrite,
                                                                                                                    default:beg
                                                              ALUOp <= 2'b10;
                                                                                        Branch <= 0;
    output reg[1:0]ALUOp,
                                                                                        RegWrite <= 0;
                                                                                                                        RegWrite <= 0;
                                                                                        MemWrite <= 0;
                                                                                                                        Jump <= 0;
                                                           Add_imm_unsigned: begin
    output reg RegDst,
                                                                                        MemRead <= 0;</pre>
                                                              RegWrite <= 1;
                                                                                                                        Branch <= 0;
                                                                                        ALUOp <= 2'b01;
    output reg ALUSrc,
                                                              MemWrite <= 0;
                                                                                                                        RegWrite <= 0;
    output reg MemWrite,
                                                              MemRead <= 0;
                                                                                      `Branch_on_equal:begin
                                                                                                                        MemWrite <= 0;
                                                                                        ALUSrc <= 0;
                                                              RegDst <= 0;
                                                                                                                        MemRead <= 0;</pre>
    output reg MemRead,
                                                                                        Branch <= 1:
                                                              ALUSrc <= 1;
                                                                                                                        ALUOp <= 2'b11;
    output reg MemtoReg,
                                                                                        Jump <= 0;
                                                              MemtoReg <= 0;
                                                                                                                    end
                                                                                        RegWrite <= 0;
     //input
                                                              Jump <= 0;
                                                                                        MemWrite <= 0;
                                                              Branch <= 0;
    input [5:0]OpCode
                                                                                        MemRead <= 0;</pre>
                                                                                                           end
                                                              ALUOp <= 2'b00;
                                                                                        ALUOp <= 2'b01;
                                                                                                           endmodule
```

有輸入訊號 6bits 的 OpCode 以及輸出訊號 RegWrite 和 ALUOp。先判斷 OpCode 的值,當 OpCode 為 6'b000000 (R\_format 指令)時,設定 RegWrite 為 1,讓資料可以寫入 RF,並且將 ALUOp 設為 2'b10。若為 I 指令時,則將 ALUOp 設為 2'b00(Subiu 為 2'b01),若為 J 指令時,則將 ALUOp 設為 2'b01,並分別依照其指令之功能改變 RegWrite、RegDst、ALUSrc、MemWrite、MemRead、MemtoReg、Jump、Branch 的值,使資料透過正確的路徑達到正確的元件執行相對應的功能。

```
module Bits5_Mux(
    //output
    output [4:0]Mux_out,
    //input
    input [4:0]Mux_in_0,
    input [4:0]Mux_in_1,
    input sel
);

assign Mux_out = (sel)? Mux_in_1: Mux_in_0;
endmodule

module Bits32_Mux(
    //output
    output [31:0]Mux_out,
    //input
    input [31:0]Mux_in_0,
    input [31:0]Mux_in_1,
    input [31:0]Mux_in_1,
    input sel
);

assign Mux_out = (sel)? Mux_in_1: Mux_in_0;
endmodule
```

根據 sel 的值,若為 1,Mux\_out 中放入 Mux\_in\_1。若為 0,Mux\_out 中放入 Mux in 0。

有四個輸入信號 MemAddr、MemWriteData、MemWrite、MemRead。有一個 MemAddr 32bits 的 Memory 位置輸入,表示要 Write或 Read 的地址。當 clk 正緣觸發時,判斷 MemWrite 是否為 1,若是,MemWriteData 將被寫入到地址的位置。當 MemRead 被設為 1 時,模組將讀取位址所指示的資料,並輸出到 MemReadData。

```
module SignExtend(
    //output
    output [31:0]out,
    //input
    input [15:0]in
);
assign out = (in[15])? {16'hFFFF, in}: {16'h0000, in};
endmodule
```

對輸入資料 in 進行 Sign Extension 後輸出到 out。

```
define Subu
               6'b001010
define Nor
               6'b010011
define Sltu
              6'b101010
nodule ALU_Control(
   input [1:0] ALUOp,
   input [5:0] funct_ctrl
always@(ALUOp, funct_ctrl)begin
   case(ALUOp)
       2'b10:begin
           case(funct ctrl)
               6'b001011: funct <= `Addu;
               6'b001101: funct <= `Subu;
               6'b100111: funct <= `Nor;
               6'b101010: funct <= `Sltu;
               default: funct <= 6'b0;</pre>
           endcase
       2'b01:begin
           funct <= `Subu;
       2'b00:begin
funct <= `Addu;
       end
end
```

根據 ALUOp 的值來設定 funct 的值。當 ALUOp 的值為 2'b10 時,判斷 funct\_ctrl 的值來設定 funct(Addu[6'b001011]、Subu[6'b001101]、Nor[6'b100111]、Sltu[6'b101010])。當 ALUOp 的值為 2'b10 時,設定 funct 為 Subu[6'b001101]。當 ALUOp 的值為 2'b00 時,設定 funct 為 Addu[6'b001011]。

```
module Adder(
    output [31:0]Output_Addr,
    input [31:0]Src1,
    input [31:0]Src2
);
assign Output_Addr = Src1 + Src2;
endmodule
```

將 Src1 和 Src2 的值相加輸出到 Output\_Addr·用來計算下一個 Address。

```
module Shift(
    //output
    output [31:0]out,
    //input
    input [31:0]in
);
assign out = in << 2;
endmodule</pre>
```

對輸入資料 in 進行左移 2 bits 後輸出到 out。

```
module And_Gate(
    //output
    output out,
    //input
    input Src1,
    input Src2
);
assign out = Src1 && Src2;
endmodule
```

對 Src1 和 Src2 進行 And 並輸出到 out。

```
[31:0] Output Addr
                          [31:0] Input_Addr,
ire [31:0] Instruction;
ire RegWrite;
vire MemWrite;
vire MemRead;
ire MemtoReg;
ire ALUSrc:
ire Zero;
ire Mux_Branch_sel;
    [1:0] ALUOp;
[5:0] funct;
    [31:0] Rs_Data;
[31:0] Rt_Data;
    [31:0] Rd_Data;
[4:0] Bits5_Mux_out;
    [31:0]ALU_out;
[31:0] Bits32_Mux_out;
      [31:0] SignExtend_out;
     [31:0] MemReadData;
     [31:0] Adder_InAddr_out;
     [31:0] Adder_Branch_in;
[31:0] Adder_Branch_out;
```

```
IM Instr_Memory(
    // Outputs
    .Instruction(Instruction),
    // Inputs
    .Instr_Addr(Input_Addr)
);

/*
    * Declaration of Register File.
    * CAUTION: DONT MODIFY THE NAME.
    */
RF Register_File(
// Outputs
.Rs_Data(Rs_Data),
.Rt_Data(Rt_Data),
// Inputs
.Rd_Data(Rd_Data),
.Rs_Addr(Instruction[25:21]),
.Rt_Addr(Instruction[20:16]),
.Rd_Addr(Bits5_Mux_out),
.RegWrite(RegWrite),
.clk(clk)
);
```

```
MemReadData(MemReadData),
MemAddr(ALU_out),
.MemWriteData(Rt Data),
MemWrite(MemWrite),
.MemRead(MemRead),
.clk(clk)
   .RegWrite(RegWrite),
   .ALUOp(ALUOp),
   .RegDst(RegDst),
   .ALUSrc(ALUSrc),
   .MemWrite(MemWrite).
   .MemRead(MemRead).
   .MemtoReg(MemtoReg),
   .Branch(Branch),
   .Jump(Jump),
    .OpCode(Instruction[31:26])
```

```
SignExtend SignExtension(
    //Outputs
    .out(SignExtend_out),
    //Inputs
    .in(Instruction[15:0])
);

Bits5_Mux Bits5_Mux(
    //output
    .Mux_out(Bits5_Mux_out),
    //input
    .Mux_in_0(Instruction[20:16]),
    .Mux_in_1(Instruction[15:11]),
    .sel(RegDst)
);


Bits32_Mux Bits32_Mux_ALU(
    //output
    .Mux_out(Bits32_Mux_out),
    //input
    .Mux_in_0(Rt_Data),
    .Mux_in_1(SignExtend_out),
    .sel(ALUSrc)
);
```

```
Bits32_Mux Bits32_Mux_Mem(
    //output
    .Mux_out(Rd_Data),
    //input
    .Mux_in_0(ALU_out),
    .Mux_in_1(MemReadData),
    .sel(MemtoReg)
);


Bits32_Mux Bits32_Mux_Branch(
    //output
    .Mux_out(Mux_Branch_out),
    //input
    .Mux_in_1(Adder_Branch_out),
    .sel(Mux_Branch_sel)
);

Bits32_Mux Bits32_Mux_OutAddr(
    //output
    .Mux_out(Output_Addr),
    .mux_in_1(Adder_InAddr_out),
    .sel(Mux_Branch_sel)
);

 Bits32_Mux Bits32_Mux_OutAddr(
    //output
    .Mux_out(Output_Addr),
    //input
    .Mux_in_0(Mux_Branch_out),
    .sel(Jump)
);
```



 將 IM、RF、DM、Control、ALU\_Control、ALU、Adder、Sign Extension、Shifter、Bits5\_Mux 和 Bits32\_Mux 組合成一個大的模組,並且使用 wire 將所有的元件串接在一起,注意每個元件的輸出及輸入,有些指輸入 32bits 中的 5bits 或 6bits,分別放入正確的輸出入位置。另外 Output\_Addr 的



Mux 輸入資料時因為需要位移,但是與 Shifter 的位元數不相符,因此在輸入時直接輸入相應的位元數而不使用 Shifter。

#### IM · RF · ALU · Control · MUX

## DM \ Sign\_Extend \ ALU\_Control \ Adder Shifter \ SimpleCPU

(Test each part with your testbench and explain the results.)

```
Instruction Memory in Hex
                                       // Addr = 0x15
01
        // Addr = 0x00
                              00
                                       // Addr = 0x16
4B
        // Addr = 0x01
                              09
                                       // Addr = 0x17
A0
        // Addr = 0x02
                              41
                                      // Addr = 0x18
0B
        // Addr = 0x03
                              98
                                      // Addr = 0x19
01
          Addr = 0x04
                              00
                                       // Addr = 0x1A
        // Addr = 0x05
AC
                              03
                                      // Addr = 0x1B
Α8
        // Addr = 0x06
                              45
                                      // Addr = 0x1C
0D
        // Addr = 0x07
                              9A
                                      // Addr = 0x1D
02
        // Addr = 0x08
                                                        EΒ
                                                                 // Addr = 0x29
                              00
                                      // Addr = 0x1E
32
        // Addr = 0x09
                                                        E0
                                                                 // Addr = 0x2A
        // Addr = 0x0A
В0
                              03
                                      // Addr = 0x1F
                                                                 // Addr = 0x2B
                                                        0B
27
        // Addr = 0x0B
                              4F
                                      // Addr = 0x20
                                                                 // Addr = 0x2C
                                                        70
01
        // Addr = 0x0C
                              DF
                                      // Addr = 0x21
                                                                 // Addr = 0x2D
CF
        // Addr = 0x0D
                                                        00
                              00
                                      // Addr = 0x22
В8
        // Addr = 0x0E
                                                        00
                                                                 // Addr = 0x2E
                              12
                                      // Addr = 0x23
2A
        // Addr = 0x0F
                                                                 // Addr = 0x2F
                                                        1D
                              FF
                                      // Addr = 0x24
31
        // Addr = 0x10
                                                        FF
                                                                 // Addr = 0x30
                              FF
                                      // Addr = 0x25
58
        // Addr = 0x11
                              FF
                                      // Addr = 0x26
                                                        FF
                                                                 // Addr = 0x31
00
        // Addr = 0x12
                              FF
                                                        FF
                                                                 // Addr = 0x32
                                       // Addr = 0x27
0A
           Addr = 0x13
                              01
                                                        FF
                                                                 // Addr = 0x33
                                       // Addr = 0x28
35
        // Addr = 0x14
```

IM

9000\_0011

```
0000_0023
                                          // R[11]
                                0000_0017
                                          // R[12]
                                0000_0090
                                          // R[13]
                                0000_0100
                                          // R[14]
                                0000 0250
                                          // R[15]
                                0000_0300
                                          // R[16]
00000034
                 // R[20]
                                0000_0037
                                          // R[17]
                                0000 0064
                                          // R[18]
00000079
                 // R[21]
                                0000_0030
                                          // R[19]
                                0000_0000
                                          // R[20]
ffffff88
                 // R[22]
                                0000_0000
                                          // R[21]
00000001
                 // R[23]
                                0000_0000
                                          // R[22]
                                0000_0000
                                          // R[23]
0000001b
                 // R[24]
                                0000_0000
                                          // R[24]
                                                           // Addr = 0x1A
                                                    00
                                0000_0000
                                          // R[25]
                 // R[25]
00000008
                                0000_0000
                                          // R[26]
                                                    00
                                                           // Addr = 0x1B
                                0000_0000
                                          // R[27]
0000001b
                 // R[26]
                                0000_0000
                                          // R[28]
                                                           // Addr = 0x1C
                                9999_9999
                                                    00
                                          // R[29]
0000002e
                     R[27]
                                FFFF_FFFF
                                          // R[30]
                      R[28]
00000273
                                                    1b
                                                           // Addr = 0x1D
                                FFFF_FFFF
                                          // R[31]
```



									1			
Instruction(Hex)	Instruction_Type	Instruction(Binary)						Meaning(Dec)	Data(Hex)		Result(Hex)	IM_Addr(Hex)
	R_format	OP(6)	Rs(5)	Rt(5)	Rd(5)	Shamt(5)	Funct(6)	Ins \$Rd, \$Rs, \$Rt	Rs	Rt		
	I_format	OP(6)	Rs(5)	Rt(5)	Immediate(16)		Ins \$Rt, \$Rs, Imm	Rs(Beq Rs, Rt)		/		
	J_format	OP(6)			Immediate(26)			Ins Imm				
014BA00B	R_format	000000	01010	01011	10100	00000	001011	Addu \$20, \$10, \$11	0000_0011	0000_0023	0000_0034	00
01ACA80D	R_format	000000	01101	01100	10101	00000	001101	Subu \$21, \$13, \$12	0000_0090	0000_0017	0000_0079	04
0232B027	R_format	000000	10001	10010	10110	00000	100111	Nor \$22, \$17, \$18	0000_0037	0000_0064	FFFF_FF88	08
01CFB82A	R_format	000000	01110	01111	10111	00000	101010	Sltu \$23, \$14, \$15	0000_0100	0000_0250	0000_0001	0C
3158000A	I_format	001100	01010	11000	000000000001010			Addiu \$24, \$10, 10	0000_0011		0000_001B	10
35590009	I_format	001101	01010	11001	000000000001001			Subiu \$25, \$10, 9	0000_0011		0000_0008	14
41980003	I_format	010000	01100	11000	00000000000011			Sw \$24, 3(\$12)	0000	_0017	Mem[26](Dec)	18
459A0003	I_format	010001	01100	11010	00000000000011			Lw \$26, 3(\$12)	0000	_0017	Mem[26](Dec)	1C
4FDF0012	I_format	010011	11110	11111	000000000010010			Beq \$30, \$31, 18	FFFF_FFFF	FFFF_FFFF	eq jump to 6C	20
0262D80D	R_format	000000	10011	00010	11011	00000	001101	Subu \$27, \$19, \$2	0000_0030	0000_0002	0000_002E	6C
7000000A	J_format	011100		00000	0000000000	00000000101	10	J 10			Jump to 28	70
01EBE00B	R_format	000000	01111	01011	11100	00000	001011	Addu \$28, \$15, \$11	0000_0250	0000_0023	0000_0273	28
7000001D	J_format	011100		00000	000000000000000000000000000000000000000	00000001110	)1	J 29			Jump to 74	2C
4C13001E	I_format	010011	00000	10011	000000000011110			Beq \$0, \$19, 30	0000_0000	0000_0030	No Branch	74
FFFFFFF	Undefined	111111	11111	11111	11111 11111 111111			Undefined			Fixed	78

#### **Conclusion and insight**

這次的作業是要讓我們做出簡單的 CPU。基本上在做的時候沒有問題,需要比較注意的就是 Controller 在執行不同指令時訊號一定要給對,不然會因為資料走到不對的路徑,造成錯誤的結果。另外需要注意的是設計指令時,J-type 的情況有可能會出現一個問題,就是 Jump 指令如果跳到前面的地址,且沒有其他指令可以直接跳過此 Jump 指令,那就會造成無限迴圈,一直在執行一樣的指令。因此可以在前面加上 Beq 或者 Jump 讓指令可以繼續執行下去。另外也要注意 Jump 指令不要跳到自己身上,不然一樣會造成無限迴圈的問題。